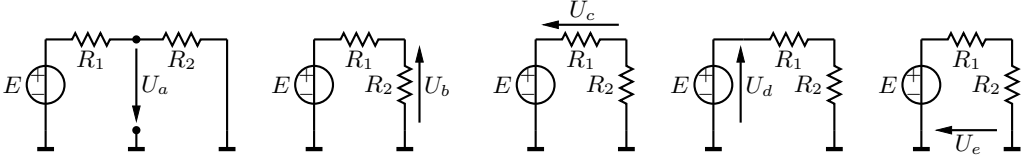



Problem Set 2

Problem 1. Determine the labelled voltages.



Answer. $U_a = -E \frac{R_2}{R_1+R_2}$, $U_b = E \frac{R_2}{R_1+R_2}$, $U_c = E \frac{R_1}{R_1+R_2}$, $U_d = E$, $U_e = 0 \text{ V}$.

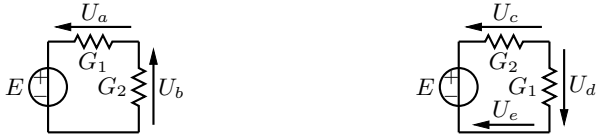Problem 2. Determine the labelled voltages.




Answer. $U_a = -U_d = E \frac{G_2}{G_1+G_2}$, $U_b = U_c = E \frac{G_1}{G_1+G_2}$, $U_e = 0 \text{ V}$.

Problem 3. Determine the labelled currents.




Answer. $I_a = J$, $I_b = J \frac{R_2}{R_1+R_2}$, $I_c = J \frac{R_1}{R_1+R_2}$, $I_d = -J \frac{G_1}{G_1+G_2}$, $I_e = J \frac{G_2}{G_1+G_2}$, $I_f = -J$.

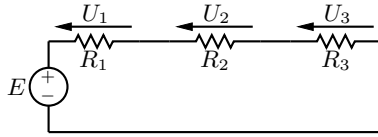Problem 4. Find voltages U_1 , U_2 , U_3 .



Answer. $U_1 = E \frac{R_1}{R_1+R_2+R_3}$, $U_2 = E \frac{R_2}{R_1+R_2+R_3}$, $U_3 = E \frac{R_3}{R_1+R_2+R_3}$.

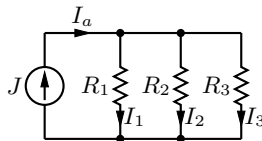Problem 5. Find currents I_1 , I_2 , I_3 .



Answer. $I_1 = J \frac{1/R_1}{1/R_1+1/R_2+1/R_3}$, $I_2 = J \frac{1/R_2}{1/R_1+1/R_2+1/R_3}$, $I_3 = J \frac{1/R_3}{1/R_1+1/R_2+1/R_3}$.